4. Supongamos un circuito en serie formado por un generador de corriente continua, una resistencia y un amperímetro. El voltaje que proporciona el generador puede ser modificado y tiene una sensibilidad de 0,1 V. Por su parte, el amperímetro proporciona información sobre la intensidad que circula por el circuito con una sensibilidad de 0,5 mA.

Los resultados, donde el potencial es la variable independiente y la intensidad la dependiente, son los siguientes:

V(V)	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4
I(mA)	6,0	7,5	8,5	10,0	11,5	12,5	14,0	15,5

a) ¿Cómo se relacionan Voltaje e Intensidad en un circuito?
b) Representa gráficamente el voltaje en voltios frente a la intensidad en amperios. La representación debe contener los siguientes elementos:
   - Títulos de los ejes, con unidad de medida. *(Ejemplo: Lontigud(m))*
   - Ejes limitados al espacio que ocupa la gráfica.
   - Barras de error en x e y.
   - Línea de tendencia.
   - Ecuación de la recta y coeficiente de correlación (R^2)
   - Título del gráfico.
c) Mediante una estimación lineal, calcula la pendiente y la ordenada en el origen de la línea de tendencia, así como sus respectivos errores. ¿Qué representan estos datos? Haz una interpretación de los mismos.
d) ¿Cuánto vale la resistencia del circuito? Proporciona el resultado con su respectiva unidad de medida.