Práctica 2: Carga y descarga de un condensador.

Ejercicios previos:

1. Dado un circuito de corriente continua formado por un generador de tensión continua de 12 V, una resistencia de 330kΩ y un condensador de 47μF:
   a) ¿Cuál es la carga máxima que puede acumular dicho condensador?

   b) ¿Qué energía almacenará?

   c) ¿Cuál es el tiempo característico de carga del condensador?

   d) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la carga máxima?

2. Dado un circuito de corriente continua formado por un generador de tensión continua de 12 V, una resistencia de 330kΩ y un condensador de 470μF:
   e) ¿Cuál es la carga máxima que puede acumular dicho condensador?

   f) ¿Qué energía almacenará?

   g) ¿Cuál es el tiempo característico de carga del condensador?

   h) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la carga máxima?